

Перечень практических заданий
для проведения экзамена по дисциплине
«Теоретические основы электротехники»

1. Рассчитать переходные процессы в цепи с сопротивлением и емкостью классическим методом.
2. Рассчитать переходные процессы в цепи с сопротивлением и индуктивностью классическим методом.
3. Рассчитать переходные процессы в разветвленной цепи с двумя реактивными элементами (апериодический процесс).
4. Рассчитать переходные процессы в разветвленной цепи с двумя реактивными элементами (колебательный процесс).
5. Рассчитать переходные процессы классическим методом в разветвленных цепях R , L и R , C .
6. Рассчитать переходные процессы операторным методом в цепях с одним реактивным элементом.
7. Рассчитать переходные процессы операторным методом в цепях с двумя реактивными элементами.
8. Рассчитать простые нелинейные электрические цепи постоянного тока.
9. Рассчитать сложные нелинейные электрические цепи постоянного тока.
10. Рассчитать неразветвленные магнитные цепи.
11. Рассчитать разветвленные магнитные цепи.